

DÉCEMBRE
2022

PROJET MICROCONTROLEURS ET
INTERFACES :

Réalisation d'une Serrure Electronique

Préparé par :

- **Kallebi Cheher** 2ÈME ANNÉE GII 2
- **Cherif Cyrine** 2ÈME ANNÉE GII 2

Encadré par :

- **M. Kharrat Wajdi**

Réalisation d'une Serrure Electronique

I. Introduction

Nous souhaitons réaliser une serrure électronique. La clef est fixée par un code à 4 chiffres que doit taper l'utilisateur. Si le code utilisateur est correct alors on déclenche l'ouverture de la serrure. Ce type de serrure est utilisé par exemple dans les hôtels pour de petits coffres forts permettant aux clients de laisser des objets précieux dans leur chambre. La serrure électronique est connectée à un clavier 16 touches. Un bus 16 bits **BusExt** relie le clavier à la serrure électronique. Chaque touche est connectée à la partie électronique de la serrure grâce à un fil du bus **BusExt**. La connexion est montrée sur la figure 1.

 


Figure 1 : Interface clavier-serrure

Tant qu'aucune touche n'est enfoncée tous les fils du bus sont au niveau haut. L'appui sur une des touches met le fil qui la relie au codeur au niveau bas tandis que les autres fils restent au niveau haut. La table suivante montre l'état de **BusExt** lors de l'appui sur les différentes touches du clavier. Vous remarquerez la position du bit au niveau bas en fonction de la position de la touche enfoncée sur le clavier.

Touche du clavier enfoncée	Etat du bus BusExt
0	1101 1111 1111 1111
1	1111 1111 1111 1110
2	1111 1111 1111 1101
3	1111 1111 1111 1011
4	1111 1111 1110 1111
5	1111 1111 1101 1111
6	1111 1111 1011 1111
7	1111 1110 1111 1111
8	1111 1101 1111 1111
9	1111 1011 1111 1111
A	1111 1111 1111 0111
B	1111 1111 0111 1111
C	1111 0111 1111 1111
D	0111 1111 1111 1111
E	1011 1111 1111 1111
F	1110 1111 1111 1111

Table 1- Table des états de BusExt en fonction de la touche enfoncée

II. Partie 1 : Implémentation de la partie électronique d'une serrure en technologie FPGA

L'architecture globale du système est présentée par la figure 2.

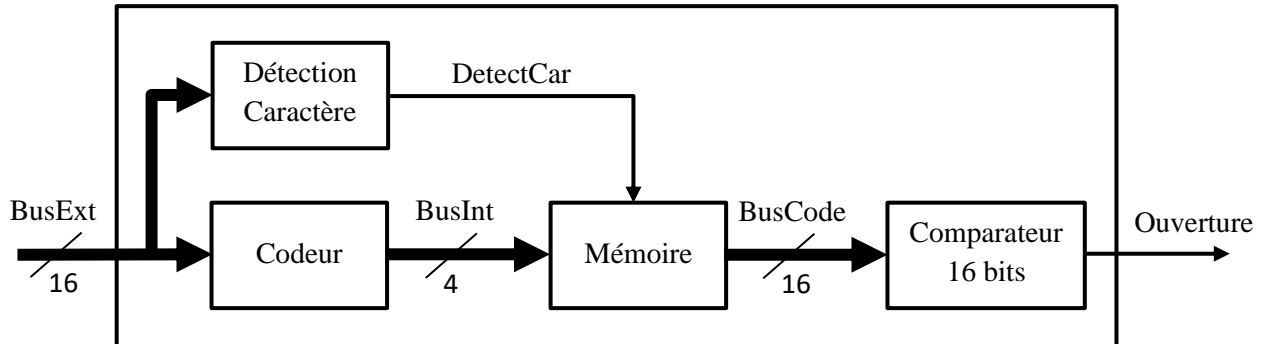


Figure 2 : Architecture globale du système

Dans cette partie, vous allez créer chaque bloc constituant la serrure. Vous allez réaliser leur description structurée en VHDL et validerez, à chaque fois, leur fonctionnement en effectuant une simulation.

1- Codeur

Un codeur traduisant le code émis par le clavier (cf. table 1) en code binaire qui sera utilisé dans la serrure. Le bus **BusExt** provient du clavier et est en entrée du codeur. Le résultat du codage sur 4 bits sera mis sur le bus **BusInt**. Le codage retenu est indiqué dans la Table 2.

 


Figure 3 - Codeur

	Etat du bus BusExt	BusInt	Detect
	1111 1111 1111 1111	Z	0
0	1101 1111 1111 1111	0000	1
1	1111 1111 1111 1110	0001	1
2	1111 1111 1111 1101	0010	1
3	1111 1111 1111 1011	0011	1
4	1111 1111 1110 1111	0100	1
5	1111 1111 1101 1111	0101	1
6	1111 1111 1011 1111	0110	1
7	1111 1110 1111 1111	0111	1
8	1111 1101 1111 1111	1000	1
9	1111 1011 1111 1111	1001	1
A	1111 1111 1111 0111	1010	1
B	1111 1111 0111 1111	1011	1
C	1111 0111 1111 1111	1100	1
D	0111 1111 1111 1111	1101	1
E	1011 1111 1111 1111	1110	1
F	1110 1111 1111 1111	1111	1

Table 2 - Codeur

Description VHDL du Codeur :

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity Codeur is
5     Port (
6         BusExt : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
7         BusInt  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
8     );
9 end Codeur;
10
11 architecture Behavioral of Codeur is
12 begin
13     process(BusExt)
14     begin
15         case BusExt is
16             when "110111111111111" => BusInt <= "0000";
17             when "111111111111110" => BusInt <= "0001";
18             when "111111111111101" => BusInt <= "0010";
19             when "111111111111011" => BusInt <= "0011";
20             when "111111111110111" => BusInt <= "0100";
21             when "111111111101111" => BusInt <= "0101";
22             when "111111111011111" => BusInt <= "0110";
23             when "111111110111111" => BusInt <= "0111";
24             when "111111011111111" => BusInt <= "1000";
25             when "111110111111111" => BusInt <= "1001";
26             when "111111111111011" => BusInt <= "1010";
27             when "111111111011111" => BusInt <= "1011";
28             when "111101111111111" => BusInt <= "1100";
29             when "011111111111111" => BusInt <= "1101";
30             when "101111111111111" => BusInt <= "1110";
31             when "111011111111111" => BusInt <= "1111";
32             when "111111111111111" => BusInt <= "Z";
33             when others => BusInt <= (others => '0');
34         end case;
35     end process;
36 end Behavioral;
37
```

Ce module possède un port d'entrée « BusExt » de type STD_LOGIC_VECTOR à 16 bits, et un port de sortie « BusInt » de type STD_LOGIC_VECTOR à 4 bits.

À l'intérieur de l'architecture comportementale, un processus est déclenché par le port d'entrée. Dans le processus, une instruction « case » est utilisée pour mapper l'entrée 16 bits à la sortie 4 bits correspondante selon les règles de conversion données. Si l'entrée ne correspond à aucun des cas spécifiés la sortie est 0.

2- Détection

Un détecteur est un composant qui détecte l'appui sur une touche et positionne le signal « **DetectCar** » à 1. Si aucune pression sur une touche n'a été détectée (voir table 2), le signal de sortie est mis à 0.

 


Figure 4- Détecteur

Description VHDL du Détecteur :

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity Detecteur is
5     Port (
6         BusExt : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
7         DetectCar : out STD_LOGIC
8     );
9 end Detecteur;
10
11 architecture Behavioral of Detecteur is
12 begin
13     process(BusExt)
14     begin
15         if BusExt = "1111111111111111" then
16             DetectCar <= '0';
17         else
18             DetectCar <= '1';
19         end if;
20     end process;
21 end Behavioral;
22
```

Ce module possède un port d'entrée « BusExt » de type STD_LOGIC_VECTOR à 16 bits, et un port de sortie « Detectar » de type STD_LOGIC.

À l'intérieur de l'architecture comportementale, un processus est déclenché par le port d'entrée. Dans le processus, une instruction if est utilisée pour vérifier si l'entrée est égale à "1111111111111111". Si c'est le cas, la sortie « DetectCar » est mise à 0, sinon « DetectCar » est mis à 1.

3- *Bascule D active sur le front montant*

La bascule D est une bascule comportant uniquement une entrée de données : D. La valeur de l'entrée est recopiée sur la sortie à chaque front d'horloge. Cette bascule permet d'assurer un état de sortie stable entre deux fronts d'horloge, et ainsi d'ignorer toute valeur transitoire apparaissant sur son entrée au cours d'un cycle d'horloge. On ajoute parfois un signal reset afin de pouvoir forcer la valeur initiale à la mise sous tension.

Pour mettre une bascule D active sur front montant et posséder un signal reset *rst* qui remettra à zéro de façon asynchrone la sortie Q on doit réaliser le montage ci-dessous :

 


Figure 5 : bascule D active sur niveau

Description VHDL du Bascule D active à front montant avec reset :



```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity bascule_D is
5      port(
6          clk : in std_logic;
7          reset : in std_logic;
8          d : in std_logic;
9          q : out std_logic
10     );
11 end entity bascule_D;
12
13 architecture behavioral of bascule_D is
14
15     component clock_generator is
16         port(
17             clk : out std_logic
18         );
19     end component clock_generator;
20
21 begin
22     process(clk, reset)
23     bas : clock_generator port map (clk);
24     begin
25         if reset='1' then
26             q <= '0';
27         elsif rising_edge(clk) then
28             q <= d;
29         end if;
30     end process;
31 end architecture behavioral;
32
```

Ce code définit une entité appelée Bascule_D avec quatre ports : clk, reset, d et q. Les entrées clk et reset sont de type std_logic et les entrées d et q sont de type std_logic.

Le comportement de la bascule est implémenté dans l'architecture comportementale à l'aide d'un processus sensible aux entrées clk et reset. Le processus vérifie d'abord la valeur de l'entrée de réinitialisation. Si la réinitialisation est '1', la sortie q est mise à '0'. Si reset vaut '0', le processus attend un front montant sur l'entrée clk, puis règle la sortie q sur la valeur de l'entrée d.

Ce code implémentera une bascule D active sur le front montant de l'horloge et dotée d'une entrée de réinitialisation et d'une entrée D. La sortie Q reflétera la valeur de l'entrée D sur le front montant de l'horloge, sauf si l'entrée de réinitialisation est active, auquel cas la sortie Q sera mise à '0'.

Description VHDL du CLOCK:

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity clock_generator is
5      port(
6          clk : out std_logic
7      );
8  end entity clock_generator;
9
10 architecture behavioral of clock_generator is
11     constant PERIOD : time := 1 sec; -- clock period
12     constant DUTY_CYCLE : real := 0.5; -- 50% duty cycle
13 begin
14     process
15     begin
16         clk <= '0';
17         wait for PERIOD * DUTY_CYCLE;
18         clk <= '1';
19         wait for PERIOD * (1 - DUTY_CYCLE);
20     end process;
21 end architecture behavioral;
22
```

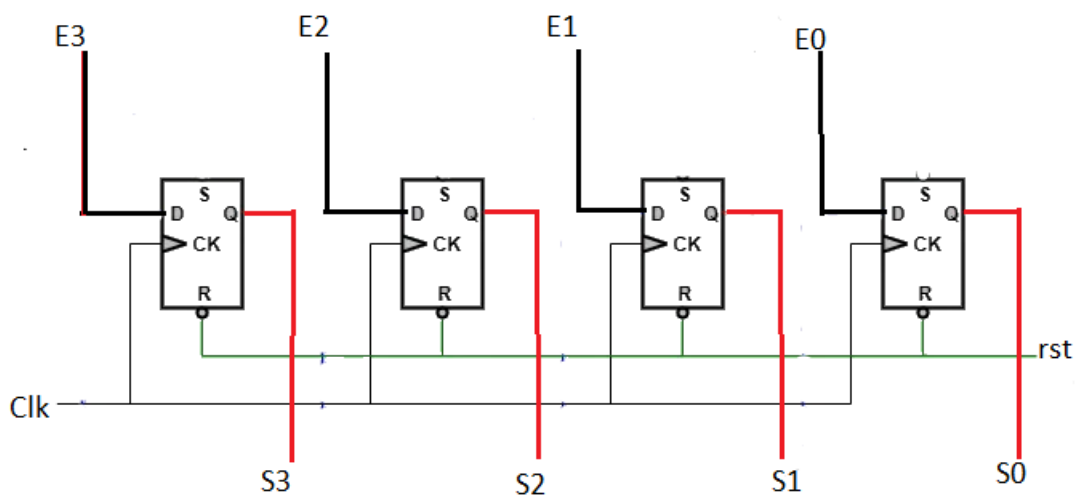

Ce code définit une entité appelée `clock_generator` avec un seul port de sortie `clk` de type `std_logic`. Le comportement du générateur d'horloge est implémenté dans l'architecture comportementale à l'aide d'un processus qui bascule la valeur de la sortie `clk` à une fréquence de 1 Hz et un rapport cyclique de 50 %.

Pour modifier la fréquence de l'horloge, vous pouvez ajuster la valeur de la constante `PERIOD`. Par exemple, pour générer une horloge avec une fréquence de 2 Hz, vous pouvez régler `PERIOD` sur 0,5 sec. Pour modifier le rapport cyclique, vous pouvez ajuster la valeur de la constante `DUTY_CYCLE`. Par exemple, pour générer une horloge avec un rapport cyclique de 75 %, vous pouvez définir `DUTY_CYCLE` sur 0,75.

Nous pouvons ensuite utiliser ce signal d'horloge comme entrée `clk` de la bascule D dans le code précédent

4- Registre à chargement parallèle

Un registre parallèle 4 bits constitué avec des bascules D. Ces bascules possèdent des entrées de forçage au niveau au niveau 0 (R = reset) comme ont étudié dans la section précédente. Ces entrées sont actives quand elles sont au niveau logique 0 et elles ont priorité sur les autres entrées. A chaque front montant de l'horloge (transition du niveau 0 au niveau 1), la valeur du bit présent sur l'entrée D de la bascule est recopié sur sa sortie Q.



Description VHDL d'un registre parallèle avec les bascules D :

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity registre_parallel is
5      port(
6          clk : in std_logic;
7          reset : in std_logic;
8          d : in std_logic_vector(3 downto 0); -- 4-bits entrées
9          q : out std_logic_vector(3 downto 0) -- 4-bits sorties
10     );
11 end entity registre_parallel;
12
13 architecture behavioral of registre_parallel is
14     component Bascule_D is
15         port(
16             clk : in std_logic;
17             reset : in std_logic;
18             d : in std_logic;
19             q : out std_logic
20         );
21     end component Bascule_D;
22 begin
23     dff_0 : Bascule_D port map (clk, reset, d(0), q(0));
24     dff_1 : Bascule_D port map (clk, reset, d(1), q(1));
25     dff_2 : Bascule_D port map (clk, reset, d(2), q(2));
26     dff_3 : Bascule_D port map (clk, reset, d(3), q(3));
27 end architecture behavioral;
28

```

Ce code définit une entité appelée `registre_parallel` avec quatre ports d'entrée : `clk`, `reset` et `d`, et quatre ports de sortie : `q`. Les entrées `clk` et `reset` sont de type `std_logic`, et les entrées `d` et `q` sont de type `std_logic_vector` avec quatre bits (3 à 0).

Le comportement du registre est implémenté dans l'architecture comportementale en utilisant une boucle `for` pour instancier quatre instances de la bascule D définie dans l'exemple précédent, et en les connectant en série. Les entrées `clk` et `reset` sont partagées entre les quatre bascules, et les entrées et sorties `d` et `q` sont connectées aux bits correspondants des vecteurs d'entrée et de sortie `d` et `q`.

Ce code implémentera un registre parallèle à 4 bits qui décale les valeurs du vecteur d'entrée `d` dans le vecteur de sortie `q` sur le front montant de l'horloge, sauf si l'entrée de réinitialisation est active, auquel cas le vecteur de sortie `q` sera défini sur '0'.

5- Stockage du code

Les caractères saisis par l'utilisateur sont stockés dans une mémoire composée de 4 registres lecture/écriture parallèles 4 bits actifs sur front montant. Quand le signal **DetectCar** passe à l'état haut, on capture la valeur du signal présent sur la sortie du codeur **BusInt** dans le premier registre et les valeurs précédentes contenues dans les registres sont décalées d'un registre. Le bus **BusCode** contient les valeurs des quatre registres. Les 4 premiers bits contiennent la valeur du premier registre (le chiffre de la touche enfoncée en dernier, dernier chiffre du code d'ouverture), les 4 bits suivants du bus contiennent la valeur du second registre et ainsi de suite jusqu'aux 4 bits de poids fort qui contiennent la valeur du 4ème registre (le chiffre de la touche enfoncée en premier, le premier chiffre du code).

 


Figure 7 – Stockage

Description VHDL du composant mémoire :

Ce code définit une entité appelée « mémoire » avec quatre ports d'entrée : « clk », « reset », « BusInt » et « DetectCar », et un port de sortie : « BusCode ». Les entrées « clk » et « reset » sont de type `std_logic`, l'entrée « BusInt » est de type `std_logic_vector` avec quatre bits (de 3 à 0) et l'entrée « DetectCar » est de type `std_logic`. La sortie « BusCode » est de type `std_logic_vector` avec 16 bits (15 jusqu'à 0).

Le comportement du composant « mémoire » est implémenté dans l'architecture comportementale à l'aide de quatre instances du registre parallèle à 4 bits défini dans la section précédente. Les entrées « clk » et « reset » sont partagées entre les quatre registres.



```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity memoire is
5      port(
6          clk : in std_logic;
7          reset : in std_logic;
8          BusInt : in std_logic_vector(3 downto 0);
9          DetectCar : in std_logic;
10         BusCode : out std_logic_vector(15 downto 0)
11     );
12 end entity memoire;
13
14 architecture behavioral of memoire is
15     component registre_parallel is
16         port(
17             clk : in std_logic;
18             reset : in std_logic;
19             d : in std_logic_vector(3 downto 0);
20             q : out std_logic_vector(3 downto 0)
21         );
22     end component registre_parallel;
23 begin
24
25     reg_0 : registre_parallel port map
26         (clk, reset, BusInt, BusCode(3 downto 0));
27
28     reg_1 : registre_parallel port map
29         (clk, reset, BusCode(3 downto 0), BusCode(7 downto 4));
30
31     reg_2 : registre_parallel port map
32         (clk, reset, BusCode(7 downto 4), BusCode(11 downto 8));
33
34     reg_3 : registre_parallel port map
35         (clk, reset, BusCode(11 downto 8), BusCode(15 downto 12));
36
37     process(clk, reset, DetectCar)
38     begin
39         if reset='1' then
40             BusInt <= (others => '0');
41         elsif rising_edge(clk) then
42             if DetectCar='1' then
43                 BusInt <= BusCode(3 downto 0);
44                 BusCode <= (others => '0');
45             end if;
46         end if;
47     end process;
48 end architecture behavioral;
49
```

6- Comparateur 4 bits

Un comparateur qui détecte l'égalité de deux valeurs sur 4 bits en entrée. Lorsque les signaux *Datautil* et *Dataamd* sont égaux alors le signal *CompOK* passe à 1, sinon *CompOK* est égal à 0.

 


Figure 8 - Comparateur 4 bits

Description VHDL du comparateur :

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity compareur is
5      port(
6          Datautil : in std_logic_vector(3 downto 0);
7          Dataamd : in std_logic_vector(3 downto 0);
8          CompOK : out std_logic
9      );
10 end entity compareur;
11
12 architecture behavioral of compareur is
13 begin
14
15     process(Datautil, Dataamd)
16     begin
17         if Datautil = Dataamd then
18             CompOK <= '1';
19         else
20             CompOK <= '0';
21         end if;
22     end process;
23 end architecture behavioral;
24
```

Ce code définit une entité appelée comparateur avec deux ports d'entrée : « Datautil » et « Dataamd », et un port de sortie : « CompOK. » Les entrées « Datautil » et « Dataamd » sont de type `std_logic_vector` avec quatre bits (de 3 à 0) et la sortie « CompOK » est de type `std_logic`.

Le comportement du comparateur est implémenté dans l'architecture comportementale à l'aide d'un processus qui compare les entrées « Datautil » et « Dataamd ». Si les entrées sont égales, la sortie « CompOK » est mise à '1'. Si les entrées ne sont pas égales, la sortie « CompOK » est mise à '0'.

7- Comparateur 16 bits

Le comparateur 16 bits est composé de 4 comparateurs 4 bits, vus précédemment. L'entrée **Datautil** de chaque comparateur est connectée à 4 bits du bus d'entrée du comparateur 16 bits **BusCode**. Ce bus est le bus de sortie des registres de la mémoire (cf Figure 2) et contient le code tapé par l'utilisateur. Le bus **Dataamd** de chaque comparateur 4 bits contient la valeur d'un des caractères de la clef que vous fixerez à 1234. Lorsque le code entré par l'utilisateur est égal au code de la clef, le signal **ouverture** passe à 1, sinon le signal **ouverture** reste à 0

 


Figure 9 - Comparateur 16 bits

Description VHDL du comparateur à 16 bits :

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity compareur_16 is
5    port(
6      BusCode : in std_logic_vector(15 downto 0);
7      ouverture : out std_logic
8    );
9  end entity compareur_16;
10
11 architecture behavioral of compareur_16 is
12   component compareur is
13     port(
14       Datautil : in std_logic_vector(3 downto 0);
15       Dataamd : in std_logic_vector(3 downto 0);
16       CompOK : out std_logic
17     );
18   end component compareur;
19 begin
20
21   comp_0 : compareur port map (BusCode(3 downto 0), "0001", ouverture);
22   comp_1 : compareur port map (BusCode(7 downto 4), "0010", ouverture);
23   comp_2 : compareur port map (BusCode(11 downto 8), "0011", ouverture);
24   comp_3 : compareur port map (BusCode(15 downto 12), "0100", ouverture);
25
26 end architecture behavioral;
27
  
```

8- Assemblage


L'assemblage des différents codes précédents assure le fonctionnement de notre serrure électronique, ci-dessous le code de l'application principale en VHDL :

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity serrure_electronique is
5      port(
6          BusExt : in std_logic_vector(15 downto 0);
7          ouverture : out std_logic
8      );
9  end entity serrure_electronique;
10
11 architecture behavioral of serrure_electronique is
12     component Codeur is
13         port(
14             BusExt : in std_logic_vector(15 downto 0);
15             BusInt : out std_logic_vector(3 downto 0)
16         );
17     end component Codeur;
18
19     component Detecteur is
20         port(
21             BusExt : in std_logic_vector(15 downto 0);
22             DetectCar : out std_logic
23         );
24     end component Detecteur;
25
26     component memoire is
27         port(
28             clk : in std_logic;
29             reset : in std_logic;
30             BusInt : in std_logic_vector(3 downto 0);
31             DetectCar : in std_logic;
32             BusCode : out std_logic_vector(15 downto 0)
33         );
34     end component memoire;
35
36     component compareur_16 is
37         port(
38             BusCode : in std_logic_vector(15 downto 0);
39             ouverture : out std_logic
40         );
41     end component compareur_16;
42
43     signal BusInt : out std_logic_vector(3 downto 0);
44     signal DetectCar : out std_logic;
45     signal BusCode : out std_logic_vector(15 downto 0);
46
47 begin
48
49     coder : Codeur port map (BusExt, BusInt);
50     detector : Detecteur port map (BusExt, DetectCar);
51     memory : memoire port map (clk, reset, BusInt, DetectCar, BusCode);
52     compare : compareur_16 port map (BusCode, ouverture);
53
54 end architecture behavioral;
55
```

III. Partie 2 : Implémentation sur carte STM32 (carte Blue Pill)

Pour l'implémentation du système sur la carte STM32 ,suivre le même principe de fonctionnement cité dans la première partie.

Organigramme :

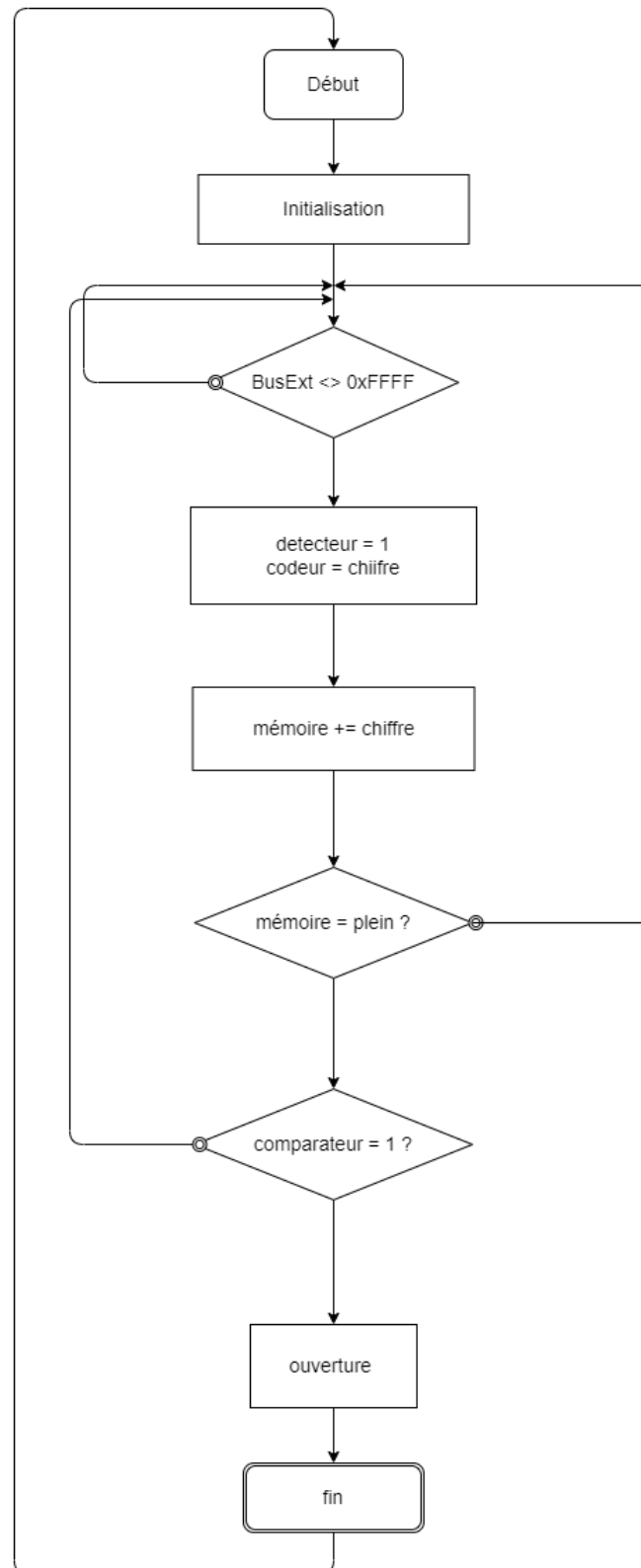

Ci-joint les codes cpp pour les implémentés dans la carte Blue Pill :

La fonction d'une bascule D en cpp :

```
1  std::uint8_t bascule_D(std::uint8_t clk, std::uint8_t reset, std::uint8_t D)
2  {
3      std::uint8_t Q = 0;
4
5      static std::uint8_t shiftReg = 0;
6      if (clk && !reset)
7      {
8          shiftReg = D;
9      }
10     Q = reset ? 0 : shiftReg;
11
12     return Q;
13 }
14
```

La fonction du CLOCK en cpp :

```
1  std::uint8_t bascule_D(std::uint8_t clk, std::uint8_t reset, std::uint8_t D)
2  {
3      std::uint8_t Q = 0;
4
5      static std::uint8_t shiftReg = 0;
6      if (clk && !reset)
7      {
8          shiftReg = D;
9      }
10     Q = reset ? 0 : shiftReg;
11
12     return Q;
13 }
14
```

La fonction du codeur en cpp :

```
1 #include <array>
2 #include <string>
3
4 std::array<std::uint8_t, 4> Codeur(std::array<std::uint8_t, 16> BusExt)
5 {
6     std::array<std::uint8_t, 4> BusInt{0};
7
8     std::string BusExtStr;
9     for (std::uint8_t i : BusExt)
10     {
11         BusExtStr += std::to_string(i);
12     }
13
14     switch (BusExtStr)
15     {
16         case "1101111111111111":
17             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 0, 0, 0};
18             break;
19         case "1111111111111110":
20             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 0, 0, 1};
21             break;
22         case "1111111111111101":
23             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 0, 1, 0};
24             break;
25         case "11111111111111011":
26             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 0, 1, 1};
27             break;
28         case "1111111111110111":
29             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 1, 0, 0};
30             break;
31         case "11111111111101111":
32             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 1, 0, 1};
33             break;
34         case "1111111111011111":
35             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 1, 1, 0};
36             break;
37         case "1111111011111111":
38             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{0, 1, 1, 1};
39             break;
40         case "1111110111111111":
41             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 0, 0, 0};
42             break;
43         case "1111101111111111":
44             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 0, 0, 1};
45             break;
46         case "1111111111110111":
47             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 0, 1, 0};
48             break;
49         case "1111111101111111":
50             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 0, 1, 1};
51             break;
52         case "1111011111111111":
53             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 1, 0, 0};
54             break;
55         case "0111111111111111":
56             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 1, 0, 1};
57             break;
58         case "1011111111111111":
59             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 1, 1, 0};
60             break;
61         case "1110111111111111":
62             BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{1, 1, 1, 1};
63             break;
64         default: BusInt = std::array<std::uint8_t, 4>{"Z"};
65             break;
66     }
67     return BusInt;
68 }
69
```

La fonction du detecteur :

```
1  #include <array>
2
3  std::uint8_t Detecteur(std::array<std::uint8_t, 16> BusExt)
4  {
5      bool allOnes = true;
6      for (std::uint8_t i : BusExt)
7      {
8          if (i != 1)
9          {
10             allOnes = false;
11             break;
12          }
13      }
14
15      return allOnes ? 1 : 0;
16  }
17
```

La fonction du comparateur à 4 bits:

```
1  bool compareur(std::array<std::uint8_t, 4> Datautil, std::array<std::uint8_t, 4> Dataamd)
2  {
3      static const std::string DatautilStr(reinterpret_cast<char*>(Datautil.data()));
4      static const std::string DataamdStr(reinterpret_cast<char*>(Dataamd.data()));
5      return DatautilStr == DataamdStr;
6  }
7
8
```

La fonction du comparateur à 16 bits :

```
1 bool compareur_16(std::array<std::uint8_t, 16> BusCode)
2 {
3     std::array<std::array<std::uint8_t, 4>, 4> data;
4     std::copy(BusCode.begin(), BusCode.begin() + 4, data[0].begin());
5     std::copy(BusCode.begin() + 4, BusCode.begin() + 8, data[1].begin());
6     std::copy(BusCode.begin() + 8, BusCode.begin() + 12, data[2].begin());
7     std::copy(BusCode.begin() + 12, BusCode.end(), data[3].begin());
8
9     static const std::array<std::array<std::uint8_t, 4>, 4> Dataamd{{0, 0, 0, 1}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 1, 1}, {0, 1, 0, 0}};
10    return compareur(data[0], Dataamd) && compareur(data[1], Dataamd) && compareur(data[2], Dataamd) && compareur(data[3], Dataamd);
11 }
```

La fonction du registre parallèle :

```
1 std::array<std::uint8_t, 4> register_parallel(std::uint8_t clk, std::uint8_t reset, std::array<std::uint8_t, 4> Din)
2 {
3     std::array<std::uint8_t, 4> Dout{0};
4
5     static std::array<std::uint8_t, 4> shiftReg{0};
6     if (clk && !reset)
7     {
8         shiftReg = Din;
9     }
10
11    if (!clk && !reset)
12    {
13        Dout = shiftReg;
14    }
15
16    return Dout;
17 }
18
```

La fonction du mémoire :

```
1 std::array<std::uint8_t, 16> memoire(std::uint8_t clk, std::uint8_t reset, std::array<std::uint8_t, 4> BusInt, std::uint8_t DetectCar)
2 {
3     std::array<std::uint8_t, 16> BusCode{0};
4
5     static std::array<std::array<std::uint8_t, 4>, 4> shiftReg{{{0}}};
6     if (DetectCar)
7     {
8         shiftReg[3] = shiftReg[2];
9         shiftReg[2] = shiftReg[1];
10        shiftReg[1] = shiftReg[0];
11        shiftReg[0] = BusInt;
12    }
13
14    std::copy(shiftReg[3].begin(), shiftReg[3].end(), BusCode.begin());
15    std::copy(shiftReg[2].begin(), shiftReg[2].end(), BusCode.begin() + 4);
16    std::copy(shiftReg[1].begin(), shiftReg[1].end(), BusCode.begin() + 8);
17    std::copy(shiftReg[0].begin(), shiftReg[0].end(), BusCode.begin() + 12);
18
19    return BusCode;
20 }
21
```

La fonction principale de la serrure électronique :

```
1 bool serrure_electronique(std::uint8_t clk, std::uint8_t reset, std::array<std::uint8_t, 16> BusExt)
2 {
3     std::array<std::uint8_t, 4> BusInt = Codeur(BusExt);
4
5     std::uint8_t DetectCar = Detecteur(BusExt);
6
7     std::array<std::uint8_t, 16> BusCode = memoire(clk, reset, BusInt, DetectCar);
8
9     return compareur_16(BusCode);
10 }
11
```

Conclusion

Il est important de signaler que ce mini projet a présenté l'occasion de consolider notre formation par la pratique de nos connaissances en système embarqué.

Ce travail, nous a permis d'avoir une idée générale sur le formalisme ainsi que le système de ventilation d'un local, à travers les étapes suivantes : On commence par la description de miniprojet.

Par la suite, nous avons entamé une étude théorique de projet où nous avons présenté les différents outils de travail. Et finissons par le développement du projet.

Cette démarche nous a permis de bien étudier le besoin et de proposer un programme de à travers le simulateur mbed.

Finalement ce projet présente un profit à l'échelle personnelle puisqu'il nous a permis de consolider nos connaissances en microcontrôleur et interface.